

Durchführung:

- SchlieÙe den Schalter und stelle eine Spannung von 9V ein.
- Installiere ein Spannungsmessgerät über dem rechten Widerstand.
- Installiere je ein Spannungsmessgerät über den beiden parallelen Widerständen.
- Installiere ein Spannungsmessgerät über der Spannungsquelle. Sie dient der Kontrolle.
- Variiere die Einstellungen an den Widerständen und beobachte die Spannungen.
- Beschreibe die Beobachtungen.